

Tema 3: Sistemas Digitales: Circuitos Combinacionales

Fundamentos de Computadores
Curso 2018/19

- 1 **Introducción**
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 **Circuitos Combinacionales Comunes**
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables

Agenda

- 1 **Introducción**
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 **Circuitos Combinacionales Comunes**
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables

Introducción

- **Ordenador:** Dispositivo digital → Información representada de forma discreta, en lugar de continua.
- **Electrónica digital:** Dos niveles de tensión (alta/baja = 1/0) → Uso del sistema de numeración binario como abstracción de dichos estados.
- **Circuitos combinacionales (sin memoria):** Las salidas dependen sólo de las entradas actuales. (Objeto de estudio en este tema)
- **Circuitos secuenciales (con memoria):** Las salidas dependen de las entradas y del valor almacenado en su memoria (estado). (Objeto de estudio en asignatura ETC de segundo cuatrimestre)

Agenda

1

Introducción

- Álgebra de Boole. Funciones lógicas
- Mapas de Karnaugh

2

Circuitos Combinacionales Comunes

- Puertas lógicas básicas
- Retardos
- Implementación con puertas NAND/NOR
- Bloques lógicos
- Codificadores y decodificadores
- Multiplexores
- Memorias ROM y arrays lógicos programables

Álgebra de Boole

- El Álgebra de Boole es muy adecuada para expresar y analizar circuitos lógicos. Utilizaremos la Álgebra de Boole formada por $\{0,1\}, +, \cdot$; donde los operadores son la suma y el producto lógico
- Sobre ella se pueden definir funciones de n variables $F : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ que puede describirse mediante:
 - Ecuación lógica:
$$F(A, B, C) = \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$
 - Tabla de verdad:

ENTRADAS			SALIDA
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Formas Canónicas. Minitérminos y Maxitérminos

- Una misma función lógica puede expresarse mediante infinitas ecuaciones lógicas. Nos centraremos en las formas normalizadas:
 - Suma de productos (minitérminos):

$$F(A, B, C) = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$F(A, B, C) = m_2 + m_3 + m_6 + m_7 = \sum m(2, 3, 6, 7)$$

- Producto de sumas (maxitérminos):

$$F(A, B, C) = (A+B+C) \cdot (A+B+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+B+C) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C})$$

$$F(A, B, C) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_4 \cdot M_5 = \prod M(0, 1, 4, 5)$$

Agenda

- 1 **Introducción**
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 **Circuitos Combinacionales Comunes**
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables

Mapas de Karnaugh

- Método sencillo para minimizar funciones lógicas, limitado en la práctica hasta 5 ó 6 variables.
- Mapa de Karnaugh = Representación gráfica de una tabla de verdad. Una celda por cada fila de la tabla, minitérminos adyacentes ocupan celdas adyacentes (incluidas adyacencias en los extremos).

		A	
		0	1
B	0	0	2
	1	1	3

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	2	6	4
	1	1	3	7	5

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	4	12	8
	01	1	5	13	9
	11	3	7	15	11
	10	2	6	14	10

Criterios de simplificación con Mapas de Karnaugh

- 1 1 cuadrado tiene n cuadrados adyacentes (1 por variable).
- 2 Los cuadrados se combinan en grupos de potencias de 2. Al agrupar 2^k celdas, se eliminan k variables.
- 3 A mayor grupo, menor número de variables en el producto obtenido (puertas AND resultantes con menos entradas).
- 4 Hay que intentar cubrir todos los unos con el menor número de grupos posibles (puerta OR resultante con menos entradas).
- 5 Conviene comenzar por los unos más aislados en el mapa (puesto que los otros ofrecen más posibilidades de combinación).

Simplificación con Mapas de Karnaugh

- Simplificar la función

$$F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12):$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0 0	1 4	1 12	1 8
	01	0 1	1 5	0 13	0 9
	11	0 3	1 7	0 15	1 11
	10	0 2	1 6	0 14	1 10

- La expresión simplificada de la función queda:

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot C$$

Terminología en la simplificación con Karnaugh

- **Implicante:** Producto de variables cualquiera. $\overline{A}\overline{B}\overline{C} = \{4, 5\}$.
- **Implicante primo:** Implicante no contenido en otro.
 $\overline{B}\overline{C}\overline{D} = \{4, 12\}$.
- **Implicante primo esencial:** Implicante primo con al menos un 1 sólo cubierto por él. $\overline{A}\overline{B} = \{4, 5, 6, 7\}$.
- **Cubierta:** Conjunto de implicantes primos que cubren todos los unos. (Debe incluir, al menos, todos los IP esenciales).
 $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} = \{\{4, 5, 6, 7\}, \{12, 8\}, \{11, 10\}\}$.

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	1	1
	01	0	1	0	0
	11	0	1	0	1
	10	0	1	0	1

Algoritmo de Minimización con Karnaugh

- ➊ Identificar los implicantes primos. Para esto se busca obtener los grupos con mayor cantidad de unos adyacentes. Los grupos deben contener un número de unos que son potencias de 2.
- ➋ Identificar todos los implicantes primos esenciales.
- ➌ La expresión mínima se obtiene seleccionando todos los implicantes primos esenciales y el menor número de implicantes primos para cubrir los minitérminos no incluidos en los implicantes primos esenciales.
⇒ Es en forma de suma de productos.

Ejemplo de simplificación por unos

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD \\
 &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 4 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 12 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 8 \end{smallmatrix}$
	01	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 5 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 13 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 9 \end{smallmatrix}$
	11	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 3 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 7 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 15 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 11 \end{smallmatrix}$
	10	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 6 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 14 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 10 \end{smallmatrix}$

Implicantes primos:

Ejemplo de simplificación por unos

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD \\
 &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	₀ 0	₄ 1	₁₂ 0	₈ 1
	01	₁ 0	₅ 1	₁₃ 1	₉ 0
	11	₃ 1	₇ 1	₁₅ 1	₁₁ 0
	10	₂ 1	₆ 0	₁₄ 0	₁₀ 1

Implicantes primos:

$$\bar{A}\bar{B}C$$

Ejemplo de simplificación por unos

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD \\
 &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0 ₀	1 ₄	0 ₁₂	1 ₈
	01	0 ₁	1 ₅	1 ₁₃	0 ₉
	11	1 ₃	1 ₇	1 ₁₅	0 ₁₁
	10	1 ₂	0 ₆	0 ₁₄	1 ₁₀

Implicantes primos:

$\bar{A}\bar{B}C$

$\bar{B}C\bar{D}$

Ejemplo de simplificación por unos

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD \\
 &\quad + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD \\
 &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0 0	1 4	0 12	1 8
	01	0 1	1 5	1 13	0 9
	11	1 3	1 7	1 15	0 11
	10	1 2	0 6	0 14	1 10

Implicantes primos:

$\bar{A}\bar{B}C$

$\bar{B}C\bar{D}$

$A\bar{B}\bar{D}$

Ejemplo de simplificación por unos

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD \\
 &+ A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD \\
 &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0 0	1 4	0 12	1 8
	01	0 1	1 5	1 13	0 9
	11	1 3	1 7	1 15	0 11
	10	1 2	0 6	0 14	1 10

Implicantes primos:

$\bar{A}\bar{B}C$

$\bar{B}C\bar{D}$

$A\bar{B}\bar{D}$

BD

Ejemplo de simplificación por unos

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD \\
 &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0 0	1 4	0 12	1 8
	01	0 1	1 5	1 13	0 9
	11	1 3	1 7	1 15	0 11
	10	1 2	0 6	0 14	1 10

Implicantes primos:

$\bar{A}\bar{B}C$

$\bar{B}C\bar{D}$

$A\bar{B}\bar{D}$

BD

$\bar{A}CD$

Ejemplo de simplificación por unos

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD \\
 &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0 0	1 4	0 12	1 8
	01	0 1	1 5	1 13	0 9
	11	1 3	1 7	1 15	0 11
	10	1 2	0 6	0 14	1 10

Implicantes primos:

$\bar{A}\bar{B}C$

$\bar{B}C\bar{D}$

$A\bar{B}\bar{D}$

BD

$\bar{A}CD$

$\bar{A}B\bar{C}$

Ejemplo de simplificación por unos

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD \\
 &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0 0	1 4	0 12	1 8
	01	0 1	1 5	1 13	0 9
	11	1 3	1 7	1 15	0 11
	10	1 2	0 6	0 14	1 10

Implicantes primos:

$\bar{A}\bar{B}C$

$\bar{B}C\bar{D}$

$A\bar{B}\bar{D} \leftarrow$ Esencial

$BD \leftarrow$ Esencial

$\bar{A}CD$

$\bar{A}B\bar{C} \leftarrow$ Esencial

Ejemplo de simplificación por unos

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABCD \\
 &= \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)
 \end{aligned}$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0 0	1 4	0 12	1 8
	01	0 1	1 5	1 13	0 9
	11	1 3	1 7	1 15	0 11
	10	1 2	0 6	0 14	1 10

Implicantes primos:

$\bar{A}\bar{B}C$

$\bar{B}C\bar{D}$

$A\bar{B}\bar{D}$ ← Esencial

BD ← Esencial

$\bar{A}CD$

$\bar{A}B\bar{C}$ ← Esencial

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + B \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{D}$$

Ejemplo de simplificación por ceros

Simplificar *por ceros* la función $\sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$

		AB					
		00	01	11	10		
F:	CD	00	0	1	0	1	
			0	4	12	8	
	01	1	0	1	1	0	
			1	5	13	9	
	11	3	1	1	1	0	
			7	15	11		
	10	2	1	0	0	1	
			6	14	10		

 \Rightarrow

		AB					
		00	01	11	10		
\bar{F} :	CD	00	1	0	1	0	
			0	4	12	8	
	01	1	1	0	0	1	
			1	5	13	9	
	11	3	0	0	0	1	
			7	15	11		
	10	2	0	1	1	0	
			6	14	10		

Se muestran los implicantes primos, y una cubierta de la función \bar{F} .
El resultado es: $\bar{F} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot D$

$$F = \overline{\bar{F}} = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot D} =$$

$$= (A + B + C) \cdot (\bar{B} + \bar{C} + D) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + D) \cdot (\bar{A} + B + \bar{D})$$

Ejemplo de simplificación por ceros

$$F = (A + B + C) \cdot (\overline{B} + \overline{C} + D) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + D) \cdot (\overline{A} + B + \overline{D})$$

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	0	1
	01	0	1	1	0
	11	1	1	1	0
	10	1	0	0	1

Observaciones:

- La variable que se elimina sigue siendo la que cambia
- De las variables que no cambian, aparecen negadas cuando en las casillas correspondientes aparezca a 1 y sin negar cuando aparezca a 0
- La expresión obtenida es de producto de sumas

Salidas no determinadas

$F(A,B,C,D)$, que valga uno cuando el dígito decimal a la entrada (4 bits), interpretada en binario natural, esté entre 4 y 8 (ambos inclusive):

ENTRADAS				SALIDA
A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

AB

	00	01	11	10
00	0	1	X	1
01	0	1	X	0
11	0	1	X	X
10	0	1	X	X

CD

$$F(A, B, C, D) = B + A \cdot \overline{D}$$

Agenda

- 1 Introducción
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 Circuitos Combinacionales Comunes
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables

Circuitos Combinacionales Comunes

- **Circuito Combinacional (sin memoria):** Las salidas dependen sólo de las entradas actuales.
Ejemplos: multiplexor, memoria de sólo lectura, sumador . . .
Veremos algunos de ellos en este tema, y ampliaremos con otros en ETC (segundo cuatrimestre).
- **Circuito Secuencial (con memoria):** Las salidas dependen de las entradas y del valor almacenado en su memoria (estado).
Ejemplos: banco de registros, memoria de datos . . .
Serán objeto de estudio en ETC (segundo cuatrimestre).

Agenda

- 1 **Introducción**
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 **Circuitos Combinacionales Comunes**
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables

Puertas lógicas básicas

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(a) Puerta AND de 2 entradas.



A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(b) Puerta OR de 2 entradas.



A	\bar{A}
0	1
1	0

(c) Puerta NOT.



A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(d) Puerta NAND de 2 entradas.



A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(e) Puerta NOR de 2 entradas.



A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(f) Puerta XOR de 2 entradas.



A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


(g) Puerta XNOR de 2 entradas.



- Las puertas lógicas básicas se implementan mediante transistores (de 4 a 6 por puerta).

Implementación de funciones lógicas

 Implementación con puertas lógicas básicas de $F = \overline{(\bar{A} + B)}$:




Dibujando explícitamente los inversores (izquierda) o utilizando entradas y salidas con burbujas (derecha)


Implementación física de los circuitos

- La mayoría de los circuitos de un sistema electrónico actual se encuentran dentro de **chips** (**circuitos integrados**).
- Según la cantidad de puertas lógicas, los podemos clasificar:
 - SSI (c.i. a escala pequeña): 1 a 10 puertas
 - MSI (c.i. a escala media): 10 a 100 puertas
 - LSI (c.i. a escala grande): 100 a 100 000 puertas
 - **VLSI** (c.i. a escala muy grande): Más de 100 000 puertas
- Se construyen mediante técnicas de fotolitografía.
- Los avances tecnológicos en VLSI es lo que ha permitido crear procesadores cada vez más complejos, con más de 1 000 000 000 de transistores.

Implementación física de los circuitos

 

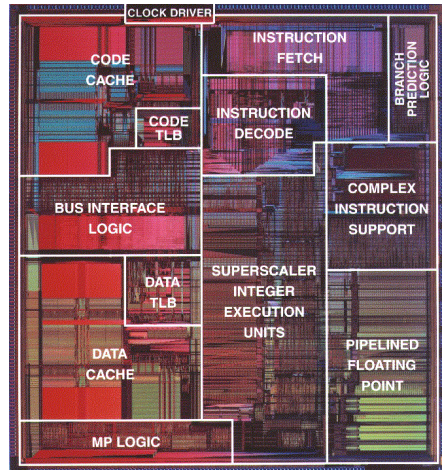Algunas pastillas SSL. Disposiciones de patas extraídas de *The TTL Data Book for Design Engineers* (© D.R. por Texas Instruments Incorporated, 1976).



Chip VLSI: Intel Pentium

(más de 3 millones de transistores)

Chips SSL


Agenda

- 1 Introducción
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 Circuitos Combinacionales Comunes
 - Puertas lógicas básicas
 - **Retardos**
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables

Retardos

 - Tiempo que transcurre entre el instante en que un circuito tiene disponibles los valores de señal deseados a la entrada y el instante en que la señal de salida se estabiliza al valor deseado
- Ejemplo: NOT 5 ns, AND 10 ns, OR 10 ns:
 - Tiempo total del circuito de ejemplo = $5+10+10=25\text{ns}$
 - El AND inferior trabaja en paralelo con la parte superior del circuito.



Agenda

- 1 Introducción
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 Circuitos Combinacionales Comunes
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables

Implementación con puertas NAND/NOR

- Para implementar con puertas NAND, simplificamos por unos. Sea $F = \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$, entonces

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + B \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{D}$$

si a continuación negamos dos veces y aplicamos De Morgan obtenemos:

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= \overline{\overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + B \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{D}}} \\ &= \overline{(\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C) \cdot (\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}) \cdot (B \cdot D) \cdot (A \cdot \bar{B} \cdot \bar{D})} \end{aligned}$$

que puede implementarse directamente mediante puertas NAND.

Implementación con puertas NAND/NOR

- Para implementar con puertas NOR, simplificamos por ceros.
Sea $F = \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$, entonces

$$F(A, B, C, D) = (A+B+C) \cdot (\bar{B} + \bar{C} + D) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + D) \cdot (\bar{A} + B + \bar{D})$$

si a continuación negamos dos veces obtenemos y aplicamos De Morgan obtenemos:

$$\begin{aligned} & \overline{\overline{(A+B+C) \cdot (\bar{B} + \bar{C} + D) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + D) \cdot (\bar{A} + B + \bar{D})}} \\ &= \overline{\overline{(A+B+C)} + \overline{\overline{(\bar{B} + \bar{C} + D)}} + \overline{\overline{(\bar{A} + \bar{B} + D)}} + \overline{\overline{(\bar{A} + B + \bar{D})}}} \end{aligned}$$

que puede implementarse directamente mediante puertas NOR.


Agenda

- 1 Introducción
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 Circuitos Combinacionales Comunes
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables

Bloques lógicos

 - Conforme construimos funciones lógicas cada vez más complejas se hace inviable representar gráficamente el diagrama de conexión completo con todas las puertas resultantes.
- Utilizaremos bloques lógicos para encapsular y ocultar la complejidad de igual manera que utilizamos funciones y procedimientos al programar:




Agenda

- 1 Introducción
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 Circuitos Combinacionales Comunes
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - **Codificadores y decodificadores**
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables


Codificadores y decodificadores

 - **Codificador:** Circuito con 2^n líneas de entrada y n líneas de salida.
- Una y sólo una línea de entrada se activa en cada momento. En la salida aparece, codificado en binario, el número de salida activada.
- Es sencillo generalizar para cualquier número de entradas.




Codificadores y decodificadores

 - **Decodificador:** Circuito con n líneas de entrada y 2^n líneas de salida.
- Una y sólo una línea de salida se activa en cada momento. La salida activada es la correspondiente al número binario codificado en la entrada (es un generador de minterminos).
- También puede generalizarse para cualquier número de entradas.
- Empleado para direccionar posiciones de memoria.



Implementación de funciones con decodificadores

 - Sea la función $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$, utilizamos un decodificador de 4 a 16, conectando las 4 variables a las 4 entradas del decodificador y conectando a la puerta OR las salidas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13 y 15 del decodificador:




Agenda

- 1 Introducción
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh

- 2 Circuitos Combinacionales Comunes
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - **Multiplexores**
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables


Multiplexores

 - **Multiplexores:** 2^n líneas de entrada de datos, n líneas de entrada de control, una sola salida.
- Funciona como un selector de datos: Las n líneas de control seleccionan aquella entrada de datos que se deja pasar hasta la salida.
- También puede generalizarse para cualquier número de entradas. Ejemplos: MUX 2x1 y MUX 4x1.




Multiplexores

 - Otra posible extensión de los multiplexores es en el ancho de la palabra seleccionada (ancho de entradas de datos y de la salida).
- Ejemplo: MUX 2x1 de 32 bits de ancho, usando 32 MUX 2x1 de 1 bit:




Implementación de Funciones con Multiplexores

 - Sea la función $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$, utilizamos un multiplexor 16 a 1, conectando las 4 variables a las 4 entradas de control y poniendo en las entradas los 16 valores de la tabla de verdad:



Implementación de Funciones con Multiplexores

 - Si utilizamos un multiplexor de 8 a 1, a cada entrada le corresponde dos entradas de la tabla de verdad con cuatro posibles valores: (0,0), (0,1), (1,0) y (1,1).
- Conectaremos 3 de las variables a las entradas de control y pondremos en las entradas el valor 0, 1, la variable excluida o su negación dependiendo de esas cuatro posibilidades:



		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	0	1
	01	0	1	1	0
	11	1	1	1	0
	10	1	0	0	1

Agenda

- 1 Introducción
 - Álgebra de Boole. Funciones lógicas
 - Mapas de Karnaugh


- 2 Circuitos Combinacionales Comunes
 - Puertas lógicas básicas
 - Retardos
 - Implementación con puertas NAND/NOR
 - Bloques lógicos
 - Codificadores y decodificadores
 - Multiplexores
 - Memorias ROM y arrays lógicos programables

Memorias ROM

- Memorias ROM (*Read Only Memory*, memoria de sólo lectura).
- m entradas (2^m elementos direccionables, o altura de la ROM).
- n salidas (Cada posición contiene un dato de n bits, anchura de la ROM).
- Forma de la ROM = altura x anchura
- Aunque se llame memoria, es un circuito combinacional.
- Puede usarse para implementar n funciones binarias distintas dependientes de las mismas m variables de entrada.
- Se implementa usando dos niveles de puertas (aparte de las negaciones de las entradas):
 - Un plano AND, con 2^m puertas de m entradas cada una.
 - Un plano OR, con n puertas de salida.

Memorias ROM

 - Esquema de una memoria ROM con 8 posiciones de 4 bits cada una (3 bits de dirección, y anchura de datos 4).



I2	I1	I0	O3	O2	O1	O0
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1

Variantes de Memorias ROM

- PROM (*Programmable ROM*, ROM programables).
- EPROM (*Erasable PROM*, PROM borrables).
- EEPROM (*Electrically EPROM*, PROM borrables electrónicamente).
- Memorias Flash (permiten el borrado y reescritura selectivos por bloques, miles de veces).

Arrays Lógicos Programables

- PLA (*Programmable Logic Array*, array lógico programable).
- Como una ROM, pero sólo se implementan los productos necesarios. Útiles cuando hay muchas entradas, pero sólo unas pocas combinaciones se utilizan realmente. Ejemplo Forma 3x6x4:

